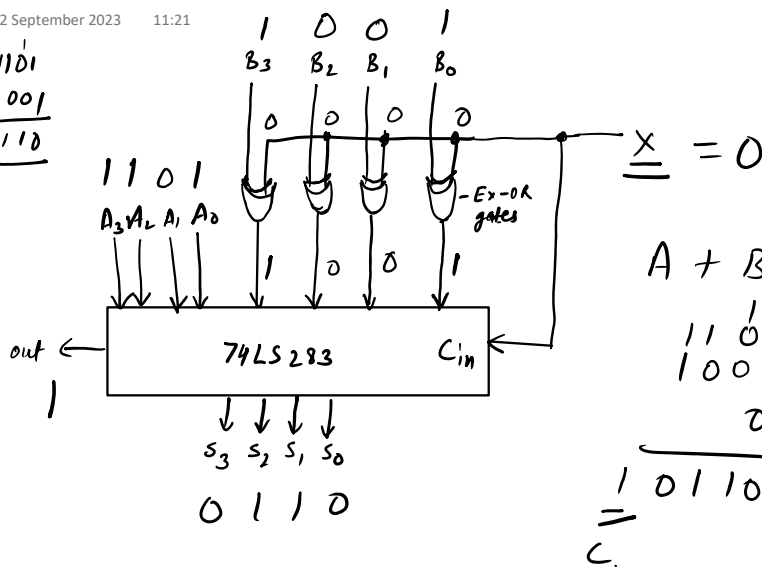


Adder Subtractor Circuit


22 September 2023 11:21

$$\begin{array}{r} A = 1101 \\ + B = 1001 \\ \hline 10110 \\ \text{carry} \end{array}$$



$$A + B + C_{in} = \text{Sum}$$
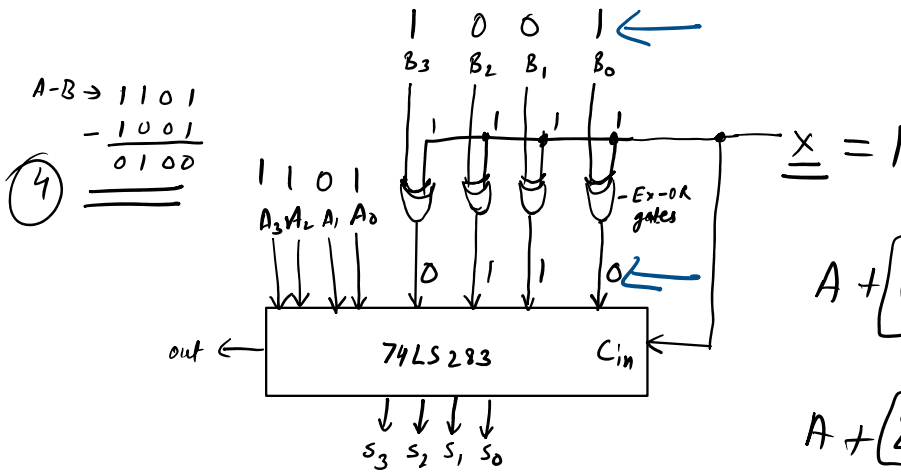
$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1001 \\ \hline 0 \\ \hline 10110 \\ = \\ C. \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 1001 \\ 0110 \rightarrow 1's \text{ complement} \end{array}$$

$$A + [(1's \text{ complement of } B) + 1]$$

$$A + [2's \text{ complement of } B]$$

$$o/p \rightarrow A - B$$

$$\begin{array}{r} 0110 \xrightarrow{C_{in}} 1101 \\ + 0111 \\ \hline 10100 \\ \text{2's complement} \end{array}$$